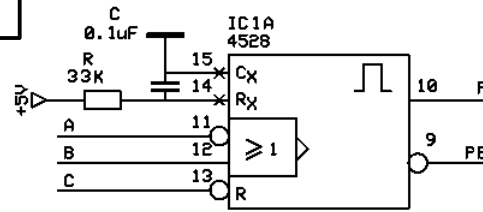


LOGIQUE MONOSTABLES & ASTABLES EXO 02

- a) Déterminer la durée de l'état instable de IC1A.
b) Compléter les chronogrammes ci-dessous.



Redéclenchable ☐
Non redéclenchable ☐

Vdd	5V
Composant :	
K :	
Tc :	

