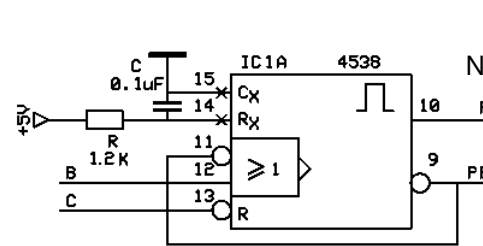


LOGIQUE MONOSTABLES & ASTABLES EXO 03

- Déterminer la durée de l'état instable pour le circuit ci-contre (attention à la désignation du composant).
- Compléter les chronogrammes ci-dessous.
- Quelle modification faudrait-il apporter au schéma pour qu'il ait un comportement de monostable redéclenchable ?



Redéclenchable ☐

Non redéclenchable ☐

Vdd	5V
Composant :	
K :	
Tc :	

