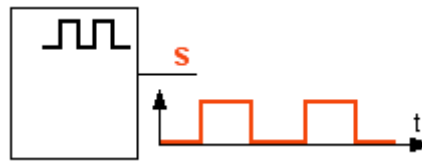


1) Symbole général :




2) Principe de fonctionnement :

La base de temps est définie par un circuit RC ou un quartz. La sortie oscille de façon continue et délivre des signaux rectangulaires dès la mise sous tension avec une fréquence et un rapport cyclique déterminés.

3) Exemples de structures :

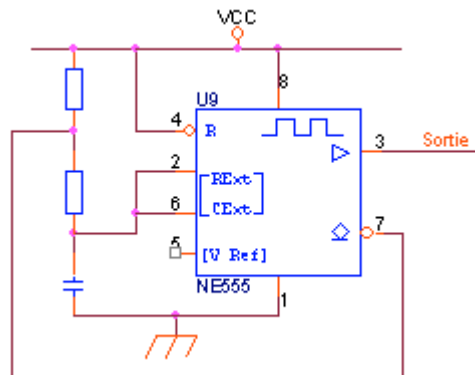3.1) Le NE555 circuit spécialisé (voir Memotech)



3.2) Portes logiques

